



دانشگاه صنعتی امیرکبیر  
(پلی تکنیک تهران)  
دانشکده برق

# گزارشکار آزمایشگاه مدار منطقی

## پروژه درس

نگارش  
پارسا محمدی ۹۹۲۳۱۲۱

استاد درس  
مهندس مهربادی

تیر ۱۴۰۲

## فهرست

۳.....	ساختار پروژه
۶.....	تشریح کد ALU
۸.....	تست بنچ

## ساختار پروژه

در این پروژه یک ALU طبق خواسته صورت پروژه ساخته شده است و در فایل ALU قرار دارد. و همچنین یک تست بنچ برای بررسی درستی عملکرد آن طراحی شده است. در این پروژه نیاز به استفاده از چندین کد دستور مختلف برای مشخص کردن ورودی و خروجی می باشد. جدول کد ها به صورت زیر می باشند.

Op code	Operation
0000	SUB
0001	AND
0010	ADD
0011	OR
0100	MUL
0101	XOR
0110	Shift Right
0111	Shift Left
1000	Write
1001	Read


با توجه به اینکه این واحد پردازش باید ۱۰ دستور مختلف را پردازش کند به همین منظور از دستورات ۴ بیتی برای مپ کردن اپ کد و عملیات استفاده شده است. و از ۰ شروع شده و تا ۹ می روند. این کد ها به ورودی ALU داده می شوند تا ALU بداند در ادامه چه کاری را بر روی ورودی هایش انجام دهد.

code	State
000	Ready
001	In Prosses
010	Writing Process
011	Reading Process
100	In output


جدول بالا کدهای متناظر با هر کدام از استیت های قطعه را مشخص می کند چون در صورت پروژه آمده است که این قطعه باید استیت خود را مشخص کند این قطعه نیز در هر استیتی که باشد آن را خروجی می دهد و کاربر را از استیتی که در آن قرار دارد آگاه می کند. خروجی های ۳ بیتی برای مشخص کردن استیت استفاده می شود.

code	Flag
000	None
001	Z(zero)
010	C(carry)
011	N(negative)
100	V(overflow)

 جدول بالا فلگ ها را مشخص می کند. با توجه به اینکه این قطعه باید چند فلگ را بعد از انجام محاسبات مشخص کند به همین دلیل جدول بالا طراحی شده است و این قطعه در صورت وقوع هر کدام خروجی متناظر با آن را می دهد. حالت None برای زمانی است که هیچ کدام از فلگ ها فعال نمی باشند.



تصویر RTL ماژول

 

بخشی از شمای تکنولوژی ماژول

## تشریح کد ALU

```
8 library IEEE;
9 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
10 use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
11 use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
12
13
14 entity ALU is
15 generic(DataWidth : integer := 10); -- Generic allows user to input with any length
16 Port (
17     input1 : in STD_LOGIC_VECTOR (DataWidth -1 downto 0);
18     input2 : in STD_LOGIC_VECTOR (DataWidth -1 downto 0);
19     operation : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
20     clk : in STD_LOGIC;
21     RST : in STD_LOGIC;
22     output : out STD_LOGIC_VECTOR (DataWidth -1 downto 0);
23     scode : out STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
24     flag : out std_logic_vector(2 downto 0)
25 );
26 end ALU;
27
28 architecture Behavioral of ALU is
29
```

در ابتدا کد بخش اینتیتی کد می‌باشد و با توجه به خواست پروژه مبنی بر اینکه این قطعه بتواند ورودی با هر تعداد بیت را پردازش کند از generic استفاده شده است که به کاربر اجازه می‌دهد ورودی را با هر مقدار دلخواه به ماژول بدهد.

در ادامه هم ورودی‌ها و خروجی‌های ماژول مشخص شده‌اند.

```
29 |
30 -- Define States
31 type State is (ready, decode, in_process, writing, reading , in_output);
32 signal currentState : State;
33
34
```

در این قسمت همانطور که در صورت پروژه آمده است چندین استیت تعریف شده است که هر کدام وضعیت ماژول را مشخص میکند

- Ready

در این استیت ماشین آماده دریافت ورودی‌های جدید می‌باشد و ورودی‌ها را بافر میکند

- Decode

در این قسمت آپ کد آنالیز می‌شود و مشخص می‌شود که نوع دستور چیست و در ادامه به کدام استیت برود.

- In\_process

در این بخش محاسبات منطقی و ریاضی انجام می‌شوند

- Writing

در این بخش در ورودی در حافظه نوشته می‌شود

- Reading

در این بخش حافظه خوانده و به خروجی داده می‌شود

- In\_OUTPUT

در این استیت حافظه به خروجی داده می‌شود.

```
38
39 main : process(clk, RST)
40
41 -- Define additional variables
42 variable REG1,REG2 : std_logic_vector(DataWidth-1 downto 0); -- In this line I have defined two signal as two input registers
43 variable OUTREG : std_logic_vector(DataWidth-1 downto 0); -- In this line I have defined one signal as output register
44 variable temp : std_logic_vector(DataWidth-1 downto 0) := (others => '0');
45 variable temp2 : std_logic_vector((2*DataWidth)-1 downto 0) := (others => '0');
46
47 begin
```

با توجه به اینکه این ماژول حساس به کلاک می‌باشد یک پروسس برای آن تعرف شده است که به هر بار تغییر کلاک تغییرات اعمال شود این استیت به تغییرات ریست نیز حساس است.

در ادامه چندین متغیر تعرف کرده ام. دو خط اول ریجیسترهای ورودی و خروجی را مشخص میکنند و برای مشخص کردن آنها از متغیر استفاده شده است زیرا این متغیرها میتوانند مقدار ورودی و خروجی ها را در خود ذخیره کنند و از آنها به عنوان بافر استفاده شده است.

```
48
49 if (RST = '0') then
50     if rising_edge(clk) then
51         case currentState is
52
53             when ready => -- in ready state machine is ready for new inputs and commands
54                 REG1 := input1;
55                 REG2 := input2;
56                 currentState <= decode;
57
58             when decode => -- in this state machine will figure out what to do
59                 if (operation = "1000") then -- checks if is write mode or not
60                     scode <= "010";
61                     currentState <= writing;
62
63                 elsif (operation = "1001") then -- checks if is read mode or not
64                     scode <= "011";
65                     currentState <= reading;
66
67                 elsif (operation > "1001") then -- if none turn back and receive new commands
68                     scode <= "000";
69                     currentState <= ready;
70
71                 else -- logical and computational operations
72                     scode <= "001";
73                     currentState <= in_process;
74                 end if ;
75
```

در ادامه یک ریست آسکرون برای مازول طراحی شده است و همچنین این مازول به لبه بالا رونده حساس می باشد.

ادامه توضیحات عملکرد کد در خود کد کامنت شده است.


## تست بنچ

برای این مازول یک تست بنچ طراحی شده است که بخش های مختلف آن را تست می کند.

```

82      -- ADD
83      input1 <= std_logic_vector(to_unsigned(0,10));
84      input2 <= std_logic_vector(to_unsigned(1,10));
85      operation <= "0010";
86      RST <= '0';
87      -- OUT = "0000000001"
88
89      wait for 10 ns;
90      RST <= '1';
91      wait for 1 ns;


```

 

همطور که مشخص است خروجی مجموع دو ورودی می باشد و درست است. همین طور که مشخص است زمانی که ریست آسکرون فعال می شود در همان زمان دستگاه ریست شده و از استیت اول شروع به کار می کند.
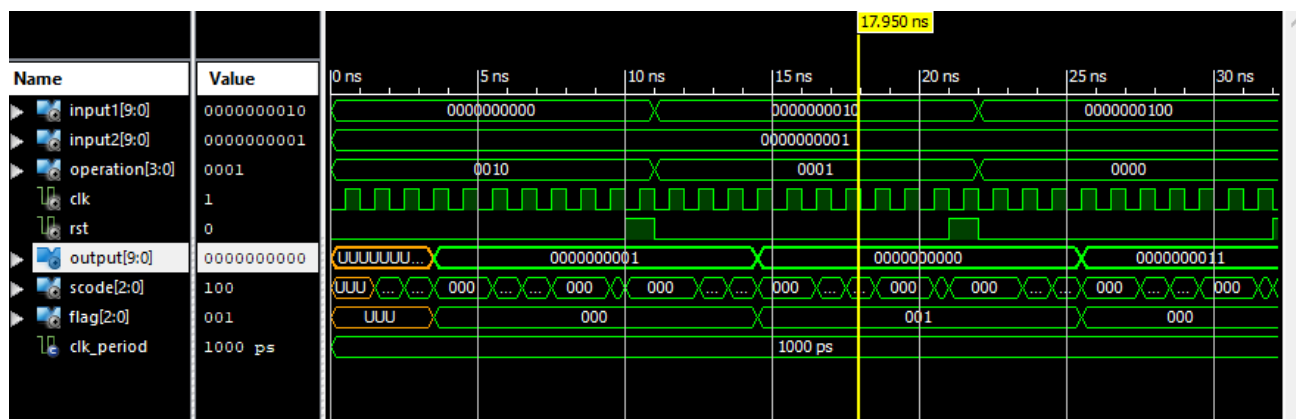
```
-- AND
input1 <= std_logic_vector(to_unsigned(2,10));
input2 <= std_logic_vector(to_unsigned(1,10));
operation <= "0001";
RST <= '0';
-- OUT = "0000000000"
```






همان طور ملاحظه می شود حاصل And ۱ و ۴ صفر شده است.

```
-- OR
input1 <= "1010101010";
input2 <= "0101010101";
operation <= "0011";
RST <= '0';
-- OUT = "1111111111"

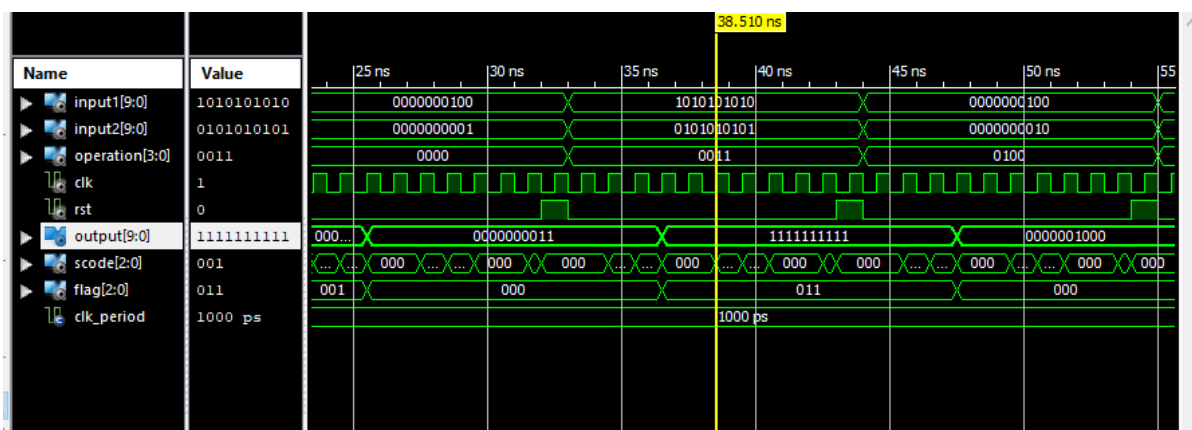wait for 10 ns;
RST <= '1';
wait for 1 ns;
```





همان طور که مشخص است حاصل OR این دو عدد باهم همه بیت هایش ۱ می شود.

بقیه تست ها هم به همین ترتیب درست اند.

## اضافه کردن بخش امتیازی

در بخش امتیازی یک فایل Top تعریف شده است که هم شامل alu و هم شامل 7segment ها می باشد. و آنها را طبق صورت پروژه به هم وصل می کنیم.

RTL کد تاپ

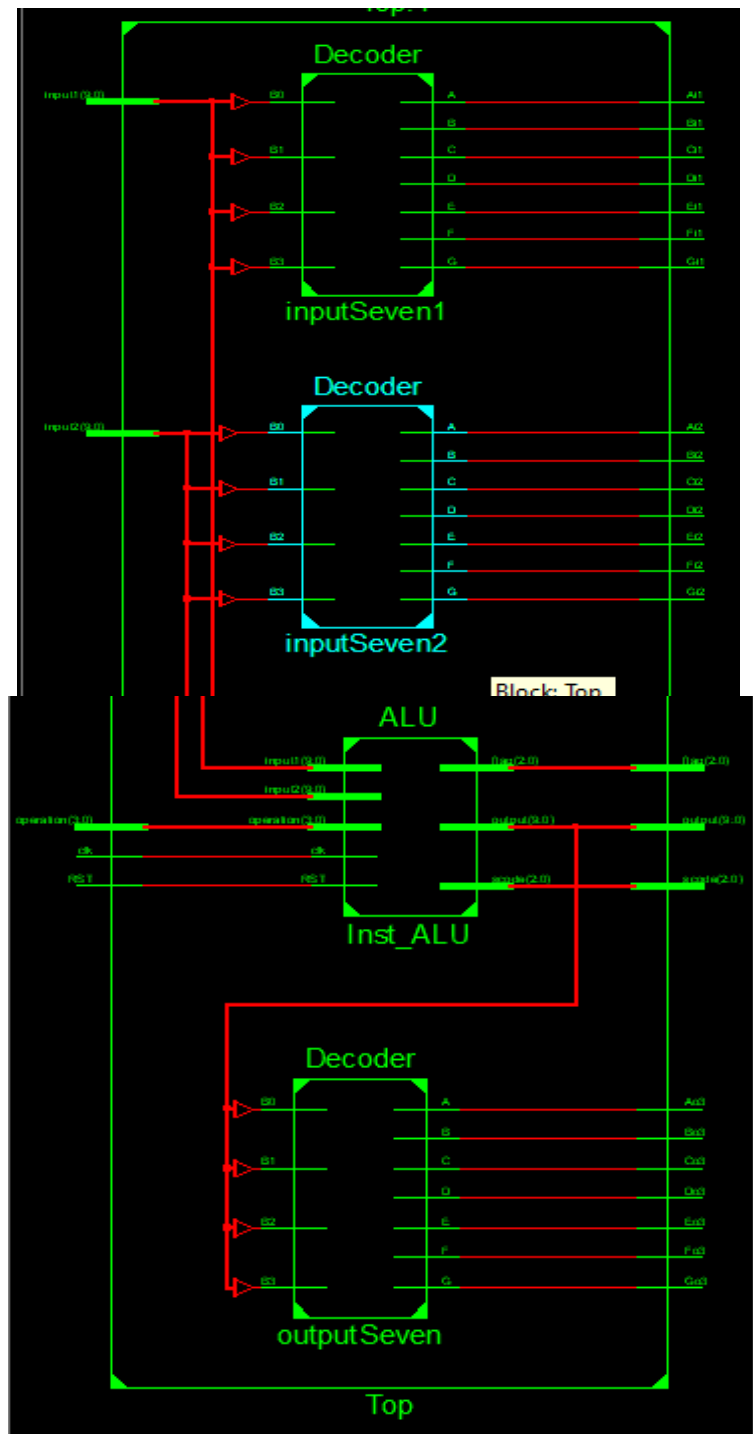 

نقشه RTL مدار هر کدام از ماژول ها در بخش های قبل نمایش داده شده است.

از دوتا دیکدر BCD به 7Segment برای ورودی و یکی هم برای خروجی در نظر گرفته شده است طبق خواست صورت پروژه.

```
generic(DataWidth : integer := 10); -- Generic allows user to input with any
Port (
    -- For ALU
    input1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (DataWidth -1 downto 0);
    input2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (DataWidth -1 downto 0);
    operation : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
    clk : in STD_LOGIC;
    RST : IN STD_LOGIC;
    output : out STD_LOGIC_VECTOR (DataWidth -1 downto 0);
    scode : out STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
    flag : out std_logic_vector(2 downto 0);
    -- For seven segments:
    Ail, Ai2, Ao3 : out std_logic:= '0';
    Bil, Bi2, Bo3 : out std_logic:= '0';
    Cil, Ci2, Co3 : out std_logic:= '0';
    Dil, Di2, Do3 : out std_logic:= '0';
    Eil, Ei2, Eo3 : out std_logic:= '0';
    Fil, Fi2, Fo3 : out std_logic:= '0';
    Gil, Gi2, Go3 : out std_logic:= '0'
);
end Top;
```

در این پروژه تمام ورودی های مورد نیاز ALU به علاوه خروجی های جدید که برای 7segment است نیز نوشته شده است.

هم کدام از A تا G را برای هر کدام از خروجی ها مینویسیم تا خروجی های دیکدر ها نمایش داده شود.

```
30 COMPONENT ALU
31 PORT (
32     input1 : IN std_logic_vector(9 downto 0);
33     input2 : IN std_logic_vector(9 downto 0);
34     operation : IN std_logic_vector(3 downto 0);
35     clk : IN std_logic;
36     RST : IN std_logic;
37     output : OUT std_logic_vector(9 downto 0);
38     scode : OUT std_logic_vector(2 downto 0);
39     flag : OUT std_logic_vector(2 downto 0)
40 );
41 END COMPONENT;
42
43 COMPONENT Decoder
44 PORT (
45     B0 : IN std_logic;
46     B1 : IN std_logic;
47     B2 : IN std_logic;
48     B3 : IN std_logic;
49     A : OUT std_logic;
50     B : OUT std_logic;
51     C : OUT std_logic;
52     D : OUT std_logic;
53     E : OUT std_logic;
54     F : OUT std_logic;
55     G : OUT std_logic
56 );
57 END COMPONENT;
```

ابتدا دیکدر و ALU اضافه میکنیم به صورت کامپوننت

```

59 signal REG1 : std_logic_vector(DataWidth -1 downto 0);
60 signal REG2 : std_logic_vector(DataWidth -1 downto 0); -- In this line I have definded two signal as two input
61 signal OUTREG : std_logic_vector(DataWidth -1 downto 0); -- In this line I have defined one signal as output
62
63 begin
64
65 REG1 <= input1;
66 REG2 <= input2;
67 output <= OUTREG;
68
69 Inst_ALU: ALU PORT MAP(
70     input1 => input1,
71     input2 => input2,
72     operation => operation,
73     clk => clk,
74     RST => RST,
75     output => OUTREG,
76     scode => scode,
77     flag => flag
78 );
79
80 inputSeven1: Decoder PORT MAP(
81     B0 => REG1(3),
82     B1 => REG1(2),
83     B2 => REG1(1),
84     B3 => REG1(0),
85     A => Ail,
86     B => Bil,
87     C => Cil

```

سیگنال های تعریف شده کارایی رجیستر ها را دارد و مقدار ورودی و خروجی را در خود بافر می کند. در ادامه ماژول ها پورت مپ می شوند.

## تست نچ بخش امتیازی و بررسی 7segment ها

```



124     wait for clk_period/2;
125     clk <= '1';
126     wait for clk_period/2;
127 end process;
128
129
130 -- Stimulus process
131 stim_proc: process
132 begin
133     -- ADD
134     input1 <= std_logic_vector(to_unsigned(0,10));
135     input2 <= std_logic_vector(to_unsigned(1,10));
136     operation <= "0010";
137     RST <= '0';
138     -- OUT = "0000000001"
139
140
141     wait;
142 end process;
143
144 END;

```

تمام بخش های فایل مانند بقیه پروژه می باشد در این بخش ورودی مورد نظر داده می شود.

ورودی اول و صفر ۰ و ورودی دوم ۱ می باشد انتظار می رود که دیکدر های ورودی ۰ و ۱ را نشان بدهند.

 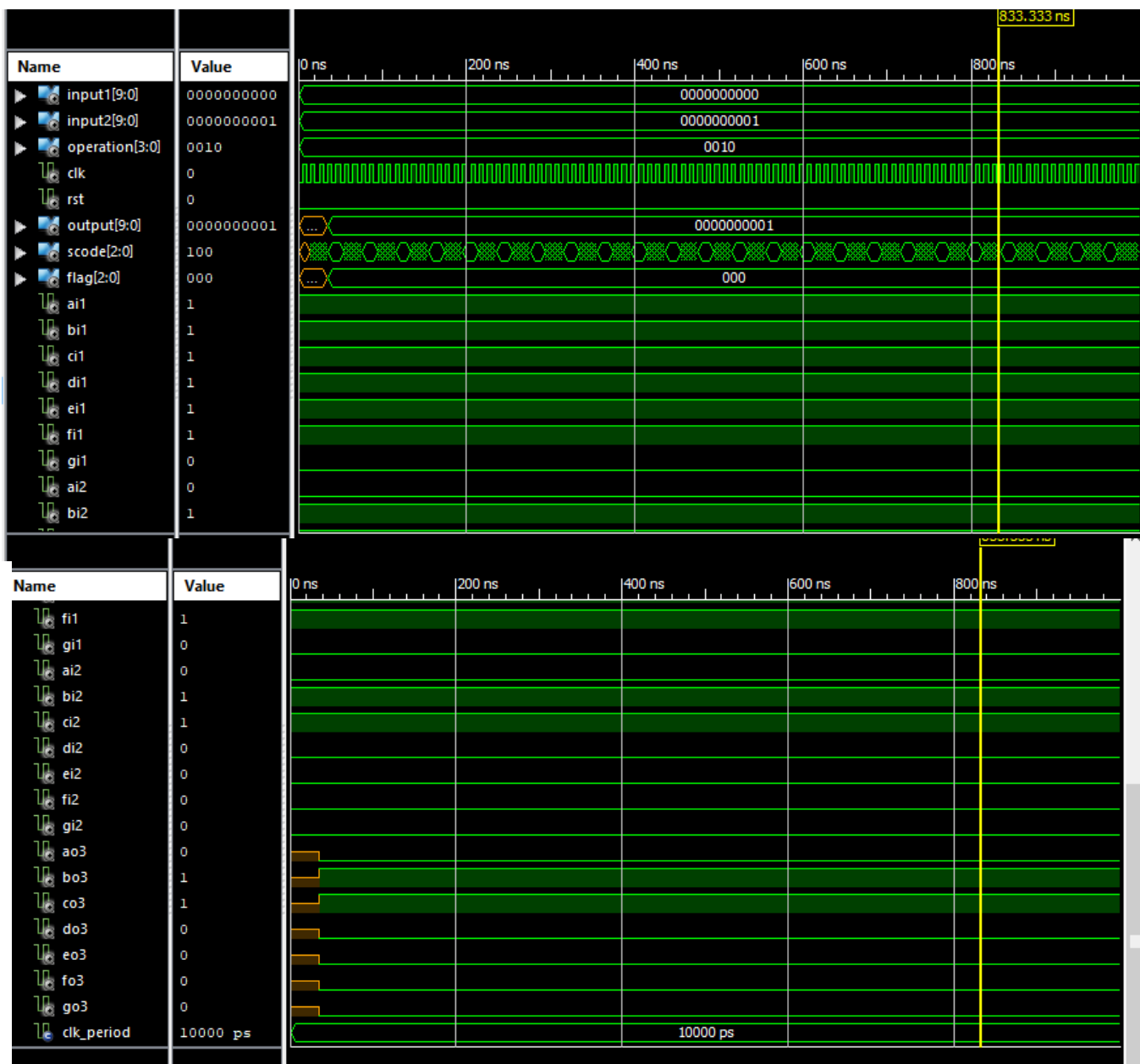و خروجی هم با توجه به اینکه از درستور جمع استفاده شده است باید ۱ باشد. بعد از شبیه سازی خواهیم داشت:



همین طور که مشخص است  
خروجی های 7segment ها  
درست می باشند.